目录

- DS18B20数字温度计 (一) 电气特性, 寄生供电模式和远距离接线
- DS18B20数字温度计 (二) 测温, ROM和CRC算法
- DS18B20数字温度计 (三) 1-WIRE总线 ROM搜索算法和实际测试

DS18B20

DS18B20 是一个常见的数字温度计芯片, 因为测温准确, 廉价且接线简单, 实际应用广泛, 在各种教学实验套装中出镜率也很高.

在做FwLib_STC8 GPIO示例的时候写了一下 DS18B20, 这个型号看似简单, 但是使用机制比较有意思, 一个篇幅写不下, 所以把内容抽出来单独介绍.

参数

- 1-Wire Bus 总线结构, 允许一根总线上挂接多个 DS18B20 并分别通信
- 在普通温度下,可以直接从数据口取电,这时候只需要两根连线.
- 供电电压 [3.0V, 5.5V]
- 温度检测范围 [-55°C, +125°C]摄氏度, [-67°F, +257°F]华氏度
- 精确率: 在 [-10°C, +85°C] 为 ±0.5°C

参数说明


- 1. 常温下误差不超过±0.5℃
 - 对国产的廉价DS18B20实际测过,基本上在这个范围至内,二三十摄氏度室温下,实际测试得到的个体误差在±0.35°C以内.
- 2. 功耗很低
 - 单个DS18B20用一个0.1uF的电容蓄电就可以驱动
- 3. 可以通过三线或双线连接进行温度监控
 - 去掉Vcc和GND,实际上只需要一根IO线,非常节省MCU的IO资源
- 4. 支持在单线总线上连接多个芯片
 - 通信总线只需要使用一个IO, 这根线还能同时与多个DS18B20通信, 而且这个距离很长, 可以到上百米.

关于最大通信长度和DS18B20节点数量

1-Wire Bus 总线上 DS18B20 的数量和距离和布线形式有关,十几厘米的短距离上连接五六十个 DS18B20 没有任何问题,如果是上百米的长距离连接,建议10个以内,最多不要超过20个.以上的前提都是供电充足. DS18B20的这些特性在工业环境中特别有利,例如一个IDC机房,几十个测温点只需要一个8位MCU就能完成采集,功耗低并且可靠.

Pin脚

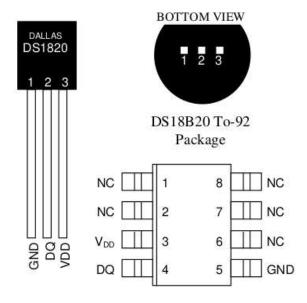一般见到的都是3pin的To-92封装,和普通三极管一样,使平面朝向自己,Pin脚朝下,从左往右依次为:GND,DQ,VDD



单个DS18B20的接线

单个DS18B20是最基础的连线方式

普通供电模式

普通供电模式使用的是三线连接, 电压可以选择3.3V或5V

- MCU IO -> DQ
- GND -> GND
- 5V/3.3V -> VDD

寄生供电模式

寄生供电模式使用的是双线连接. 这时候DS18B20的GND和Vdd都要接地. DQ脚既是数据通信脚, 也是供电脚, 上位机需要在这个脚上使用上拉电阻连接到VCC上, 对于STC8, 可以通过寄存器PxPU进行设置.


需要注意的是, **并非**所有线上购买的DS18B20都能工作在寄生供电模式下, 有一些批次编号的DS18B20在寄生供电模式的电路下完全无法工作, 读取只会输出 ① . 我怀疑是偷工减料了, 里面省掉了寄生供电需要的电容和二极管. 对于这类DS18B20, 需要通过一些额外的电路让其在双线模式下工作.

- MCU IO -> DQ
- GND -> GND & VDD

模拟寄生供电模式

如果DS18B20不能在寄生供电模式下工作,可以使用一个 0.1uF 的电容和一个1N4148二极管实现双线连接. 这时候 DS18B20 实际上工作在普通供电模式下.

用面包板实测模拟寄生供电模式, 背后只有两根连线

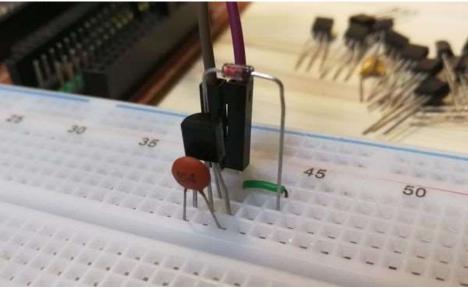

多个 DS18B20 接线

在实际的场景中, DS18B20 经常成组使用, 用于收集一个区域范围的温度信息, 区域的跨度从几十厘米(机箱, 机柜, 车床), 到上百米(住宅, 机房, 车间)都有可能. 对不同的距离和环境有不同的选择, 总结一下有以下几种情况

可以参考这篇 1-wire 总线的接线 https://www.loxone.com/enen/kb/wiring-1-wire-devices/

总线连接方式

下面的结构中 S 代表 Sensor, DS18B20. MCU是单片机.

总线方式是推荐的接线方式, 所有的 DS18B20 都接在同一根线上. 使用总线连接方式可以达到最远距离通信

```
2 MCU-----Sm---S----3m----S----10m-----S
```

或者有个别分叉, 分叉离总线很近

星形连接方式

如果总线上产生了较多较长的分叉,就变成了星形连接,类似于下面的接线方式,星形连接仅建议在小区域场景使用,与总线连接方式相比,长度要短得多.

```
1
   S-----MCU
2
            4m
            Т
4
     S-----S
5
            Т
6
7
            8m
8
            9
   S--+----S
10
     11
    2m
12
     13
     S
```

供电方式

集中供电

绝大多数场景使用的都是集中供电. 在这个场景下, 由控制端(MCU端)供电.

如果使用三线则无需注意,如果使用双线连接,需要注意

- 1. 因为通信IO同时负责供电, 所以需要配置上拉电阻, 上拉电阻在短距离场景5KR足够, 但是在长距离场景需要降低, 可以尝试使用2KR的电阻.
- 2. 如果是使用正常供电模式模拟的寄生供电模式, 电压使用5V, 电容需要靠近 DS18B20 部署, 每个 DS18B20 配一个 0.1uF 的电容.

终端供电

在有条件的场景,每个 DS18B20 可以单独供电,此时控制端与 DS18B20 共地,连接通信IO即可.为稳定起见在 DS18B20 端可以加配 0.1uF 电容.

参考

- DS18B20 最大距离 https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=36163#p1337521
- 40米 CAT5 网线连接7个 DS18B20 https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/41234/max-length-of-wire-w-3-3v-or-other-issue
- 寄生供电模式 https://learn.openenergymonitor.org/electricity-monitoring/temperature/DS18B20-temperature-sensing
- 寄生供电模式 https://e-radionica.com/en/blog/hum-how-to-use-the-ds18b20-with-parasitic-power-supply/